

# RESISTENCIAS ELECTRICAS

Merino Vidal, Mateo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Departamento de Informática y Sistemas \**  
(Dated: 17 de febrero de 2026)

En este trabajo, se busca mostrar las diferencias sustanciales que existen en el flujo de los electrones de circuitos en serie y circuitos en paralelo, así como detallar las tolerancias que conlleva el uso de resistencias, en base a los valores obtenidos de cada una de las resistencias individuales como también de la resistencia equivalente en conexiones en serie y paralelo de resistencias, determinadas de forma teórica mediante el uso del sistema de colores y de forma experimental mediante un multímetro durante la simulación en el laboratorio de física general.

**Palabras clave::** Resistencias, Intensidad, Ohmímetro, Resistividad, Resistencias en Serie, Resistencias en Paralelo.

## I. INTRODUCCIÓN

Se le denomina resistencia eléctrica a la igualdad de oposición que tienen los electrones al moverse a través de un conductor.

La resistencia se denota con la letra R y su unidad en el Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega  $\Omega$ , en honor al físico alemán George Ohm, tal y como lo expresa Cythia Tiscareno [2].

En algunos materiales su resistencia es independiente de la corriente que pasa a través de ellos y del voltaje que produce tal corriente. A este tipo de materiales se les llama óhmicos y su resistencia se puede calcular mediante la expresión  $\Delta V = E \times I$ .

A la expresión anterior se le denomina ley de Ohm.

Para un conductor de tipo cable, la resistencia está dada por la siguiente fórmula:  $R = \rho \times \frac{L}{S}$

Donde  $\rho$  es el coeficiente de proporcionalidad o la resistividad del material, L es la longitud del cable y S el área de la sección transversal del mismo.

La resistencia de un material depende directamente de dicho coeficiente, además es directamente proporcional a su longitud (aumenta conforme es mayor su longitud) y es inversamente proporcional a su sección transversal (disminuye conforme aumenta su grosor o sección transversal), tal y como lo indica Ucaciag [3].

Se denomina resistencia equivalente a la asociación respecto de dos puntos A y B, a aquella que conectada a la misma diferencia de potencial, demanda la misma intensidad, I. Esto significa que ante las mismas condiciones, la asociación y su resistencia equivalente disipan la misma potencia.

Las resistencias pueden asociarse tanto en serie como en paralelo.

- **Resistencias en paralelo:** Dos o más resistencias se encuentran conectadas en serie cuando al aplicar al conjunto una diferencia de potencial, todas ellas son recorridas por la misma corriente.

- **Resistencias en serie:** Dos o más resistencias se encuentran en paralelo cuando tienen dos terminales comunes de modo que al aplicar al conjunto una diferencia de potencial, UAB, todas las resistencias tienen la misma caída de tensión, UAB.

El valor de la resistencia eléctrica siempre dependerá del tipo de material empleado, para realizar las mediciones de resistencia eléctrica existen instrumentos o métodos para su medición como el ohmímetro y el código de colores, tal y como lo indica Epifanio Reyes Flores[1].

- **Ohmímetro:** También denominado óhmetro, es un dispositivo electrónico, el cual nos sirve para medir resistencias eléctricas, para medir las resistencia eléctrica debemos asegurarnos que circule corriente eléctrica por el circuito, o si es posible aislar la resistencia eléctrica, para su medición debemos escoger la mayor escala para así no dañar el instrumento de medición.

- **Código de colores:** Es una manera de representar el valor en conjunto con la tolerancia de un circuito eléctrico. En concreto, allí se describen las resistencias con extremos axiales y el código numérico para resistencias SMD.

---

\* 202301308@est.umss.edu

COLOR	VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA
NEGRO	0	0	0	1Ω	± 1%
MARRÓN	1	1	1	10Ω	± 2%
ROJO	2	2	2	100Ω	
NARANJA	3	3	3	1KΩ	
AMARILLO	4	4	4	10KΩ	
VERDE	5	5	5	100KΩ	± 0.5%
AZUL	6	6	6	1MΩ	± 0.25%
VIOLETA	7	7	7	10MΩ	± 0.10%
GRIS	8	8	8		± 0.05%
BLANCO	9	9	9		
ORO				0.1Ω	± 5%
PLATA				0.01Ω	± 10%

Figura 1. Código de colores

## II. OBJETIVO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo busca detallar las tolerancias que conlleva el uso de resistencias, como también el margen de error que puede haber entre el método teórico y experimental a la hora de determinar el valor de cada una de las resistencias utilizadas durante la simulación en el laboratorio de Física.

Aplicando el instrumento del multímetro para determinar de manera experimental el valor de cada una de las resistencias como también la resistencia equivalente de las mismas con conexiones en serie y paralelo.

Asimismo también se implementa el método de código de colores, identificando el valor de las resistencias mediante el color en cada una de sus franjas, tomando en cuenta siempre el orden o la secuencia en las mismas.

## III. MATERIAL Y PROCEDIMIENTO

### Material

1. Cables de conexión
2. Juego de resistencia de carbón
3. Multímetro

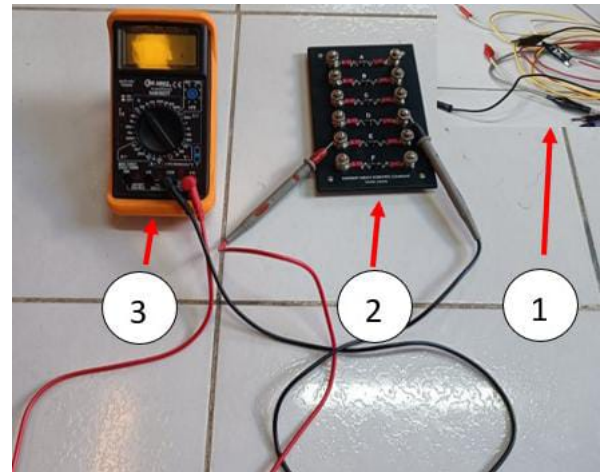


Figura 2. Material utilizado durante el experimento

## Procedimiento

1. Instalar los cables positivo y negativo a las terminales del multímetro, los otros extremos de los cables fijar a los extremos del juego de resistencias de carbón.
2. Poner el multímetro en la escala adecuada, de acuerdo al valor de la resistencia a medir; encender el multímetro y observar en la pantalla el valor de dicha resistencia; comparar el valor medido con el valor determinado mediante los códigos de colores a las resistencias.

## IV. MÉTODO

### Resistencias en Serie y Paralelo

$$R_{equiv} = R_a + R_b + R_c + R_d + \dots \quad (1)$$

$$\frac{1}{R_{equiv}} = \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_c} + \frac{1}{R_d} + \dots \quad (2)$$

$$(3)$$

### A. Método Experimental

Obteniendo los valores de las resistencias, determinadas de forma experimental utilizando el ohmímetro.

Resistencia	Valor[Ohm]
Resistencia1	3690
Resistencia2	1102
Resistencia3	214
Resistencia4	106.3
Resistencia5	23

Tabla I. Datos experimentales obtenidos durante el experimento

Obteniendo, el valor de la resistencia equivalente, cuando las resistencias están conectadas en paralelo, conectando el ohmímetro a los extremos de las resistencias, con la ayuda de los cables de conexión.

Resistencia Equivalente[Ohm]
22.4

Tabla II. Dato Experimental de la Resistencia Equivalente, cuando todas las resistencias están conectadas en paralelo

Obteniendo, el valor de la resistencia equivalente, cuando las resistencias están conectadas en serie, conectando el ohmímetro a los extremos de las resistencias, con la ayuda de los cables de conexión.

Resistencia Equivalente[Ohm]
5150

Tabla III. Dato Experimental de la Resistencia Equivalente, cuando todas las resistencias están conectadas en serie

### B. Método Teórico

Obteniendo los valores de las resistencias, determinadas de forma teórica utilizando el código de colores.

Resistencia	Valor[Ohm]	Tolerancia[Porcentaje]
Resistencia1	3300	10
Resistencia2	1000	10
Resistencia3	220	10
Resistencia4	100	10
Resistencia5	22	10

Tabla IV. Datos teóricos obtenidos mediante el código de colores

Aplicando la Ec.3, utilizando los valores de las resistencias, determinadas de forma teórica, con la finalidad de obtener la resistencia equivalente cuando las resistencias están conectadas en paralelo.

Resistencia Equivalente[Ohm]
16.31

Tabla V. Dato Teórico de la Resistencia Equivalente, cuando todas las resistencias están conectadas en paralelo

Aplicando la Ec.2, utilizando los valores de las resistencias, determinadas de forma teórica, con la finalidad de obtener la resistencia equivalente cuando las resistencias están conectadas en serie.

Resistencia Equivalente[Ohm]
4642

Tabla VI. Dato Teórico de la Resistencia Equivalente, cuando todas las resistencias están conectadas en serie

## V. RESULTADOS

### A. MÉTODO EXPERIMENTAL Y MÉTODO TEÓRICO

Se evidencia de la Tabla. I y de la Tabla. II, que el valor de las resistencias determinadas de manera teórica tienen un margen de error, dependiendo del material del que este hecho la ultima franja de la resistencia.

Indicando que cada valor obtenido mediante el método teórico, utilizando el código de colores, nunca sera 100 por ciento exacto, en comparación a los valores determinados de manera experimental, mediante el ohmímetro y los cables de conexión.

Asimismo también se observa mediante la Tabla. II y la Tabla. V, que dependiendo del método que utilizemos para calcular los valores de cada resistencia, influirá a la hora de determinar el valor de la resistencia equivalente cuando las demás estén con conexiones en paralelo, teniendo un valor de la resistencia equivalente de 22,4, presente en la Tabla. II, mediante el método experimental y un valor de 16,4, mediante el código de colores, mostrando una gran variación entre ambos.

Presentando el mismo efecto cuando las resistencias tienen conexiones en serie, teniendo un valor de la resistencia equivalente de 5150, determinado de manera experimental, presente en la Tabla.III y un valor de 4642, determinado de manera teórica, presente en la Tabla.VI.

## VI. DISCUSIÓN

Se puede inferir del valor de cada una de las resistencias, obtenidas tanto de manera teórica mediante un código de colores indicadores del valor real, que estos nos llegan a presentar un intervalo de confianza, dentro del cual puede estar el valor verdadero de la resistencia, indicando que no es 100 por ciento exacto y es solo un aproximación al valor verdadero.

En comparación, con el valor de cada una de las resistencias determinadas de manera experimental mediante el ohmímetro y los cables de conexión, los cuales están dentro del intervalo de confianza determinado mediante el código de colores.

Asimismo, también se observa que dependiendo del procedimiento utilizado, este tendrá una gran influencia

a la hora de determinar el valor de la resistencia equivalente en las conexiones en serie y en paralelo de las resistencias.

Como en el caso de la Resistencia 1, en el método experimental con un valor de 3690 en la Tabla. I, dentro del intervalo del 10 por ciento en el valor obtenido mediante el método teórico, con un valor de 3300.

Teniendo un valor en la resistencia equivalente, mediante el método experimental de 22,4 en conexión en paralelo y un valor de 5150 en conexión en serie.

Por otro lado, mediante el código de colores con un valor de la resistencia equivalente de 16,31 en conexión en paralelo y con un valor de 4642 en conexión en serie.

## VII. CONCLUSIONES

Se concluyo que:

1. El método teórico mediante el código de colores no es 100 por ciento exacto, presentando un intervalo de confianza, dentro del cual puede encontrarse el valor verdadero de la resistencia, ya que se analiza a la resistencia de forma ideal, sin tomar en cuenta los demás factores que inciden en el experimento.
2. El valor obtenido de manera experimental en cada una de las resistencias, cumple y esta dentro del intervalo en cada uno de los valores teóricos obtenidos mediante el código de colores. Como en el caso de:

La Resistencia 3 con un valor de 214, presente en la Tabla.I, la cual se encuentra en el intervalo de confianza de  $220 \pm 10\text{porciento}$ , presente en la Tabla.IV.

3. El método, por el cual se calcula el valor de cada resistencia influirá a la hora de determinar el valor de la resistencia equivalente en conexiones en serie o paralelo. Como en el caso de la:

\*Conexión en Serie: Con un valor de la resistencia equivalente de 5150, presente en la Tabla.III, obtenido de forma experimental y un valor de 4642, presente en la Tabla.VI obtenido de forma teórica.

\*Conexión en Paralelo: Con un valor de la

resistencia equivalente de 22,4, presente en la Tabla.II, obtenido de forma experimental y un valor de 16,31, presente en la Tabla.V obtenido de forma teórica.

## VIII. BIBLIOGRAFÍA

### REFERENCIAS

- [1] Epifanio Reyes Flores. "Resistencia". En: (2020).
- [2] Cythia Tiscareno. "Resistencia Electrica". En: (2023).
- [3] Ucaciag. "Resistencias". En: (2011).